I²C：

两条线控制 { SCL — 时钟线 — 稳定(读取、写入)
SDA — 数据线 — 1+(8+1)×n+1

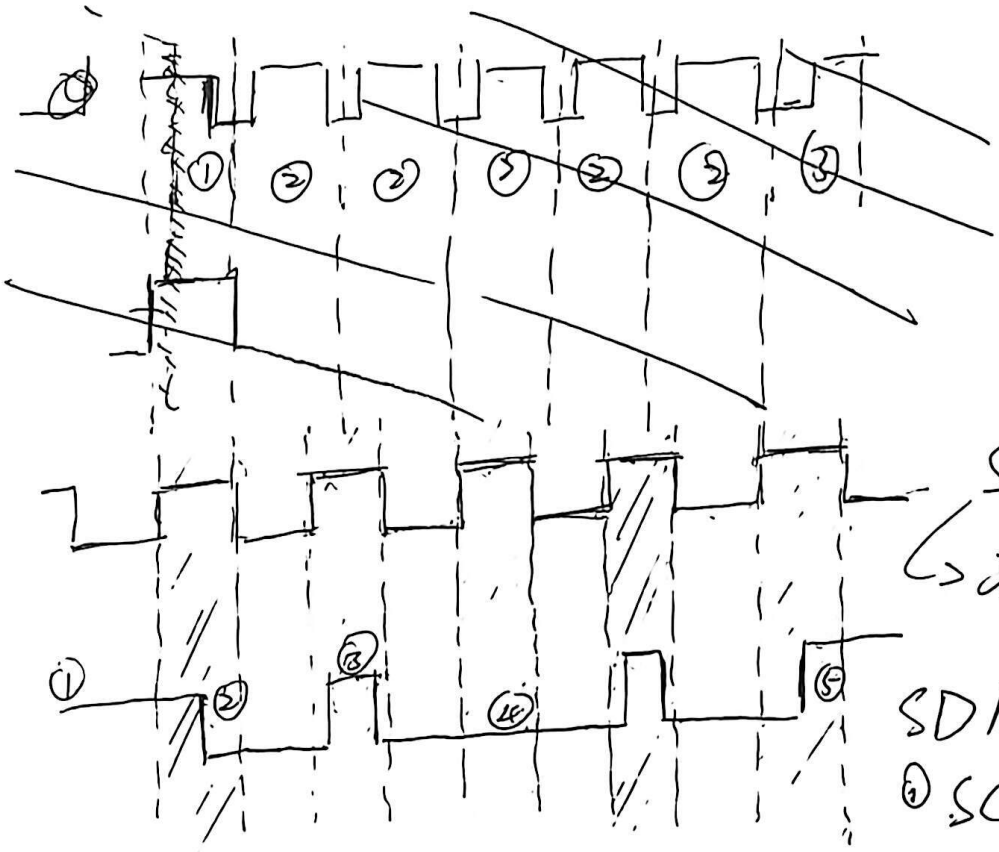

SCL 时钟线
↳ 高电平时读取，保证稳定

SDA 数据线.
① SCL/SDA 都是开漏设计

※SCL/SDA 因为开漏设计.
Q：如何实现高低电平切换？

※是为推挽输出！
(由 Out1 的 PMOS 的 VDD
→ SDA → Out-NMOS VSS

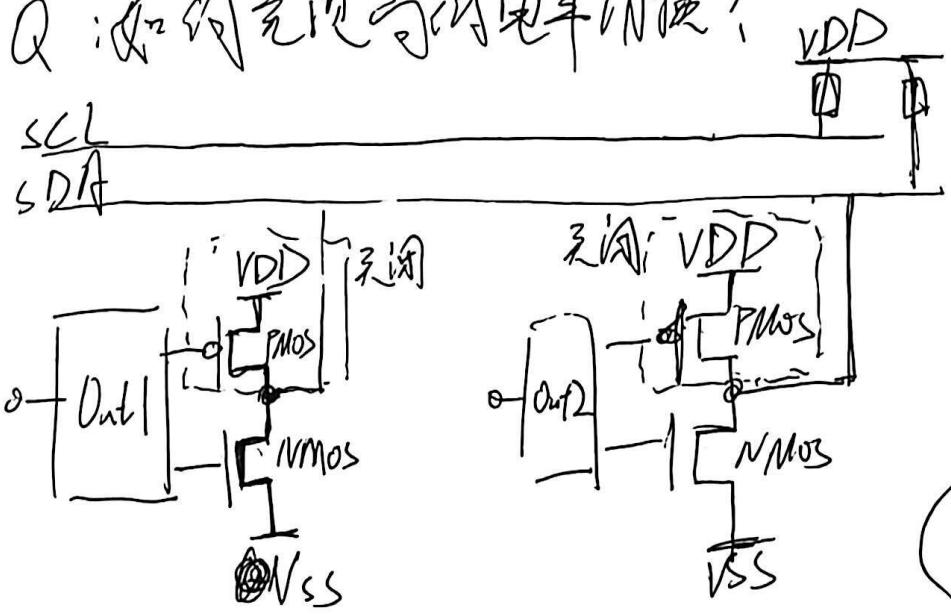

Q：NOS 内阻小
∴会导致 MOS 管烧毫

※设为开漏输出
∵有上拉电阻∴无所谓.

(N-MOS ✓：低为0
N-MOS ✗：高为1

② ：下降沿起始位 ③ "读时高"
⑤ ：上升沿终止位 ④ "低"

I²C 通信：

8+1：8位数据位，1位应答位 → 应答信号 { 高：丢失 / 低：已收

在发具体的内容之前先有寻址：

7位地址 + 读/写位

具体的内容存储器能记有寻址

读：

7位设备地址 + 字(位) + 应答 + 寄址 + 应答 + 7位设备地址 + 读(位) + 应答 + 数据 + 应答 + 上升沿